Chapter 2

4. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

$F = A'B + BC' + AC$

8. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다).

$ABC + AB'C + A'BC + A'B'C$ (1항, 1리터럴)

10. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

$F = (X+Y)(X'+Z)$

뒷면에 이어서

18. 다음 각 회로에 대해

i. 대수식을 구하라.

ii. 그것을 곱의합 형태로 나타내어라.

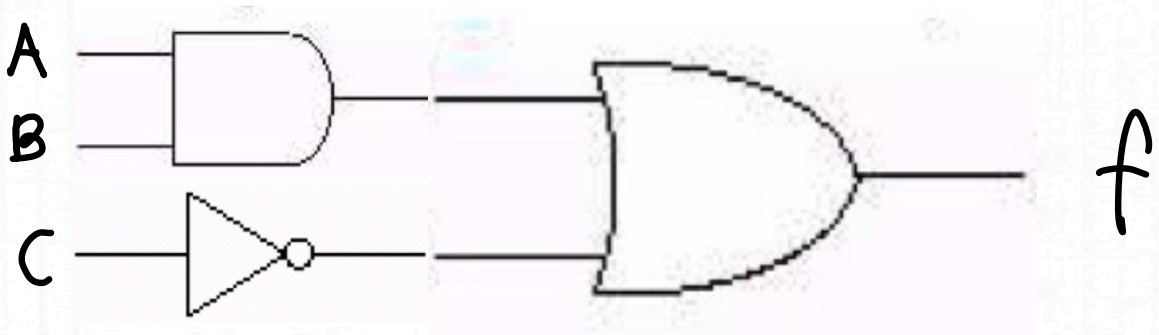

해설

4.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

8.

1. $AC(B+B') + A'C(B+B')$

2. $AC(1) + A'C(1)$

3. $C(A+A')$

4. C (1항, 12터럼)

10.

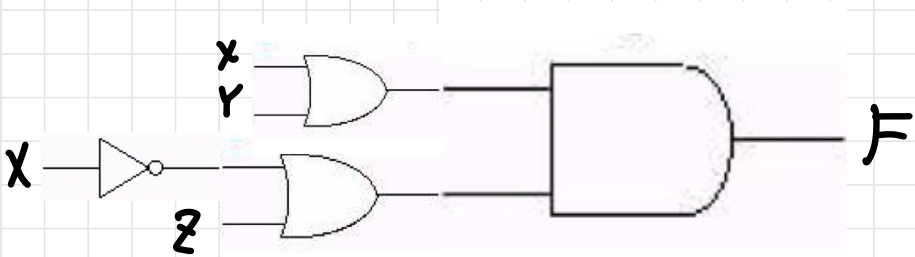

18.

$$f = AB + C'$$