다음식을 최소 곱의합 형태로 단순화 하라.

$$(A+B)(A+B')(A'+C)$$ (시험, 2리터럴.)

풀이

$$(A+B)(A+B') = (A+BB')$$

$$= (A+BB')(A'+C)$$

$$= (A+0)(A'+C)$$

$$= A(A'+C)$$

$$= 0+AC$$

$$= AC$$

Scanned with CamScanner

회로에 대해서 대수식을 구하고 그 결과를 곱의 합 형태로 나타내라.

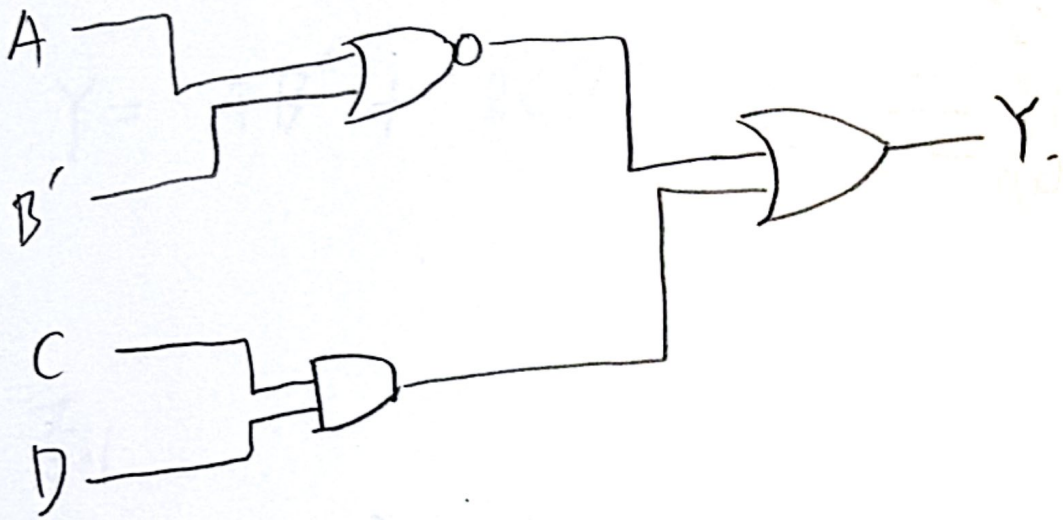

정답.

A) $(A+B')' + CD = Y$

B) $A'B + CD = Y$

rch 수 of 11.

다음 함수를 구현하기 위한 시스템 회로를

AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라.

대수식 조작 X

$$Y = AB' + BC'D + A'B(CD)'$$

풀이

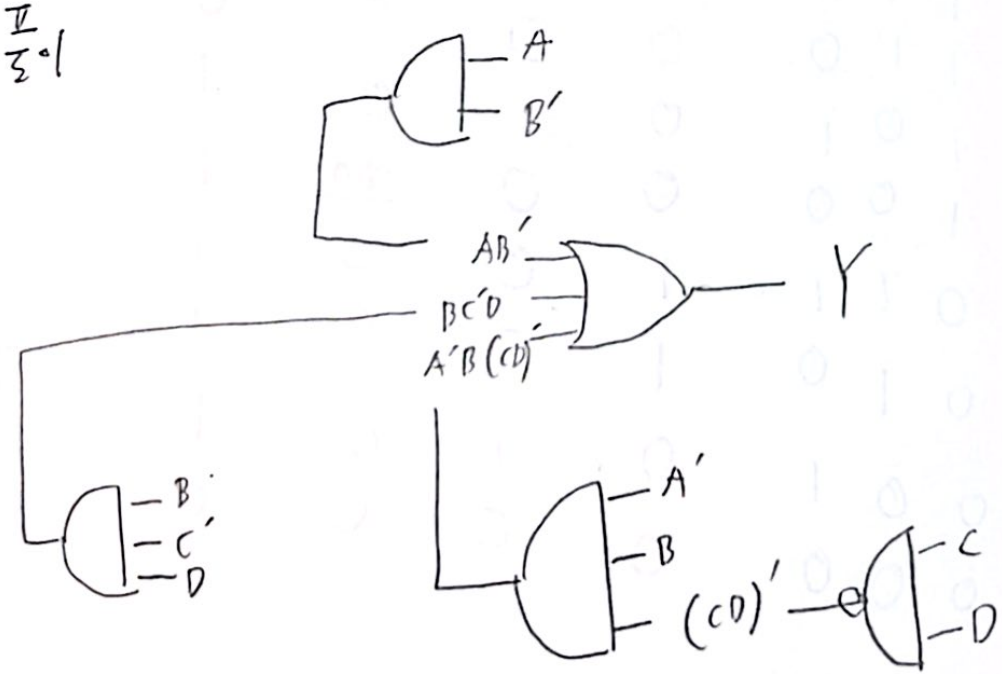

Scanned with CamScanner

문제. 다음 함수에 대한 진리표 풀이라.

$$Y = AB' + BC' + A'BC$$

정답.

A	BC	A'	B'	C'	AB'	BC'	A'BC	Y
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0

Scanned with CamScanner